

66.70 Estructura del Computador

Circuitos con capacidad de memoria

Circuitos de la electrónica digital

Combinacionales



*Salida = Función de las Entradas
exclusivamente*

Secuenciales




*Salida también función de la
historia del sistema*




“Memoria”

**¿Cómo puedo crear circuitos
que tengan capacidad de memorizar?**

Modelo de circuito secuencial

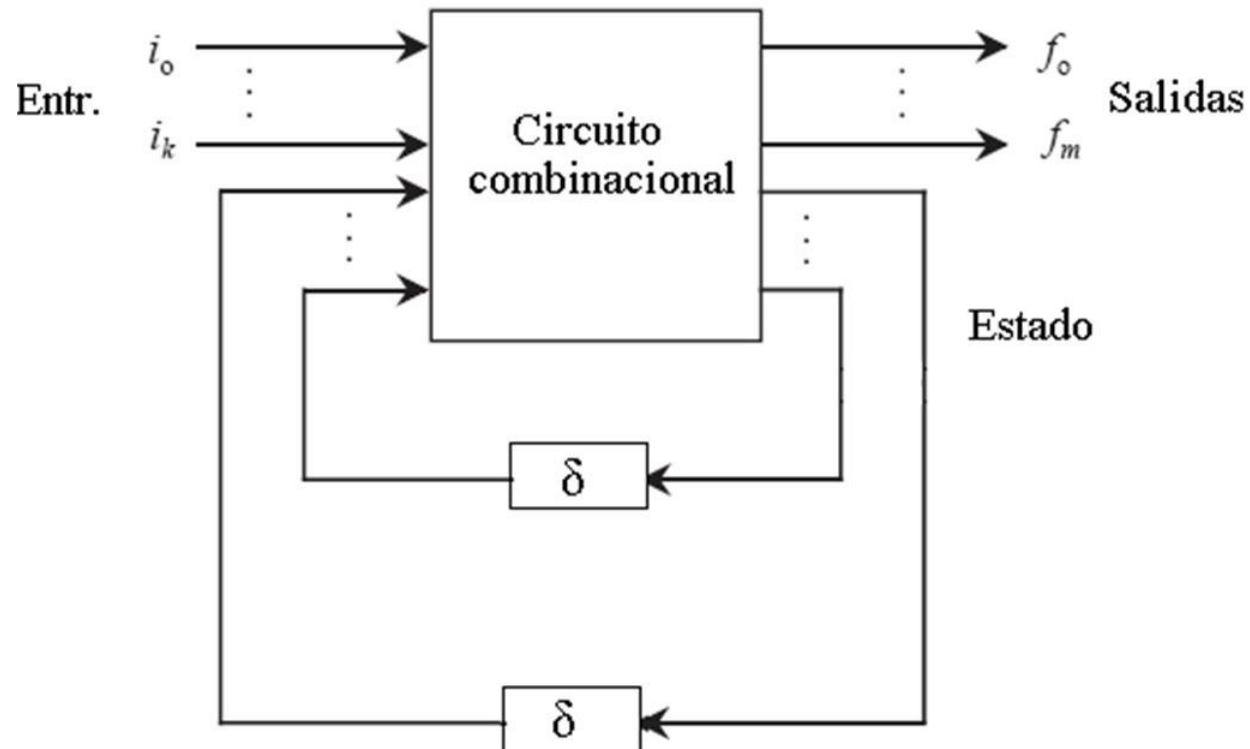


Circuito secuencial simple

 

- Analizar evolución temporal
- Respuesta a todas las condiciones de entrada
- Entrada $R=S=1$

Flip-Flop RS asincrónico

Símbolo

 

Circuito

 


Tabla de estados

Q_t	S_t	R_t	Q_{t+1}
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	(Prohibido)
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	(Prohibido)

S	R	Q^{n+1}
0	0	Q^n
0	1	0
1	0	1
1	1	—

Prohibido

Ecuación característica:


$$Q^{n+1} = S + R' \cdot Q^n$$

Expresiones formales de la lógica de un biestable

- **Tabla de estados**
- **Tabla de estados reducida**
- **Ecuación característica**
- **Diagrama de estados**

Biestables

 
- “latch”
- “cerrojo”
- “flip-flop”
- “báscula”
- “flip-flop asincrónico”
- “flip-flop sincrónico”
- ...



Varias nomenclaturas, sólo dos dispositivos básicos

Flip-Flop D asincrónico


Posibles aplicaciones prácticas?

 


D	Q
0	0
1	1

Tabla de estados reducida

 ✓ Una implementación de la lógica del FF-D



Flip-Flop J-K asincrónico

 


J	K	Q
0	0	Q
0	1	0
1	0	1
1	1	\bar{Q}

- ✓ Define un comportamiento para el estado que está prohibido para el FF-RS (R=S=1)

Ec.característica

$$Q^{n+1} = J\bar{Q} + \bar{K}Q$$

Flip-Flop J-K asincrónico

 


- Analizar en un diagrama de tiempos

Dinámica de la salida cuando $J=K=1$

VS. LÓGICA BOOLEANA

Flip-Flop T asincrónico

 

T	Q^{n+1}
0	Q
1	\bar{Q}

Tabla de estados reducida

✓ Comportamiento con $T=1$ idéntico a FF-JK con $J=K=1$

? Dinámica de la salida cuando $T=1$

“T” = “Toggle”

Circuitos **sincrónicos**

- Qué es un circuito digital sincrónico?
- Qué es un pulso de reloj?
- Velocidad del reloj vs. retardo de respuesta del circuito
- Porqué me interesaría tener circuitos sincrónicos?
- Qué gano y qué pierdo con un circuito sincrónico?


FF sincrónicos vs FF asincrónicos

↓ Referencia de tiempo en el FF-D


↓ Oscilaciones del FF-JK (con $J=K=1$)
y del FF-T (con $T=1$)

*¿Qué quisiéramos obtener de los FF sincrónicos
si esperamos que solucionen estos problemas?*

 Flip-Flop D sincrónico activado por nivel




 Flip-Flop JK sincrónico activado por nivel



- Analizar en un diagrama de tiempos

 Flip-Flop JK sincrónico activado por nivel




C	J	K	Q	\bar{Q}
1	0	0	latch	latch
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	toggle	toggle
0	0	0	latch	latch
0	0	1	latch	latch
0	1	0	latch	latch
0	1	1	latch	latch

“Latch” = mantiene el bit memorizado

“Toggle” = complementa el bit almacenado

 
Flip-Flop JK sincrónico del tipo maestro-esclavo



- *Analizar en un diagrama de tiempos*

Flip-Flop JK sincrónico del tipo maestro-esclavo

 
- Se lee la entrada en un flanco del reloj
- Se actualiza la salida en el flanco del siguiente reloj



- *Analizar en un diagrama de tiempos*
- *Modificar para que sea activo por flanco positivo/negativo*

Flip-Flop JK sincrónico del tipo maestro-esclavo




 
- Se lee la entrada en un flanco del reloj
- Se actualiza la salida en el flanco del siguiente reloj



C	J	K	Q	\bar{Q}
┐	0	0	latch	latch
┐	0	1	0	1
┐	1	0	1	0
┐	1	1	toggle	toggle
x	0	0	latch	latch
x	0	1	latch	latch
x	1	0	latch	latch
x	1	1	latch	latch

- *Analizar en un diagrama de tiempos*
- *Modificar para que sea activo por flanco positivo/negativo*

 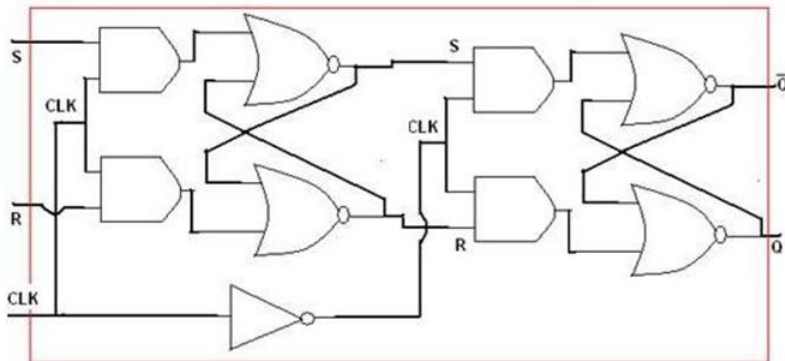
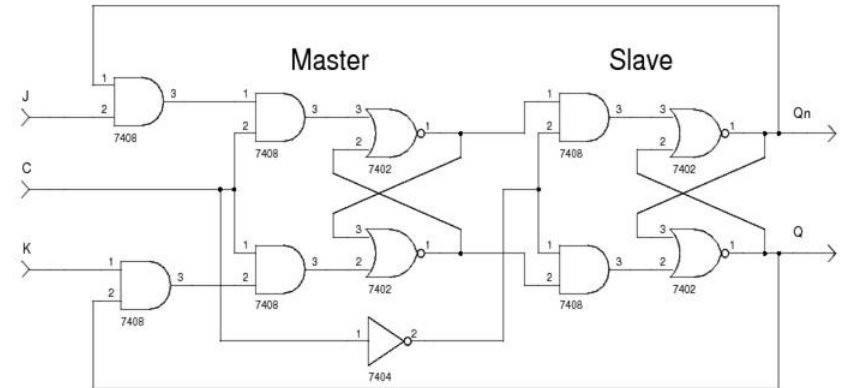
 
Estructuras que responden a la de un FF maestro-esclavo






Entradas asincrónicas

➤ “Preset”

➤ “Clear”

   

Activo a nivel alto

   


Activo a nivel bajo

Habilitación de un chip

- ❖ *Entrada “Chip-Select”*
- ❖ *Salida “Tri-state”*
- ❖ *Estado de “alta impedancia”*
- ❖ *Como se vincula con la lógica del FF?*

Circuitos integrados comerciales

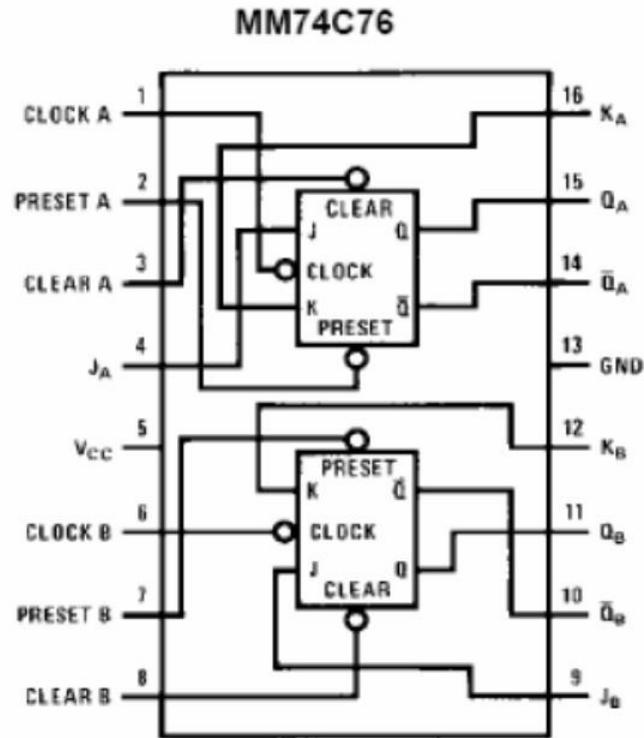

$\overline{\text{Preset}}$	$\overline{\text{Clear}}$	CLK	J	K	Q_t
1	1		0	0	Q_{t-1}
1	1		0	1	0
1	1		1	0	1
1	1		1	1	\overline{Q}_{t-1}
1	0	X	X	X	0
0	1	X	X	X	1



